

点拨·FPGA之 用加法器代替乘法器并实现流 水练习思路

点透学习误区 拨出设计精髓

主 讲：潘文明

明德扬科教



QQ群: 97925396

官 网: <http://www.mdy-edu.com>


淘 宝: <http://mdy-edu.taobao.com>

课程大纲

1. 功能要求
2. 设计思路
3. 代码设计

一、功能要求

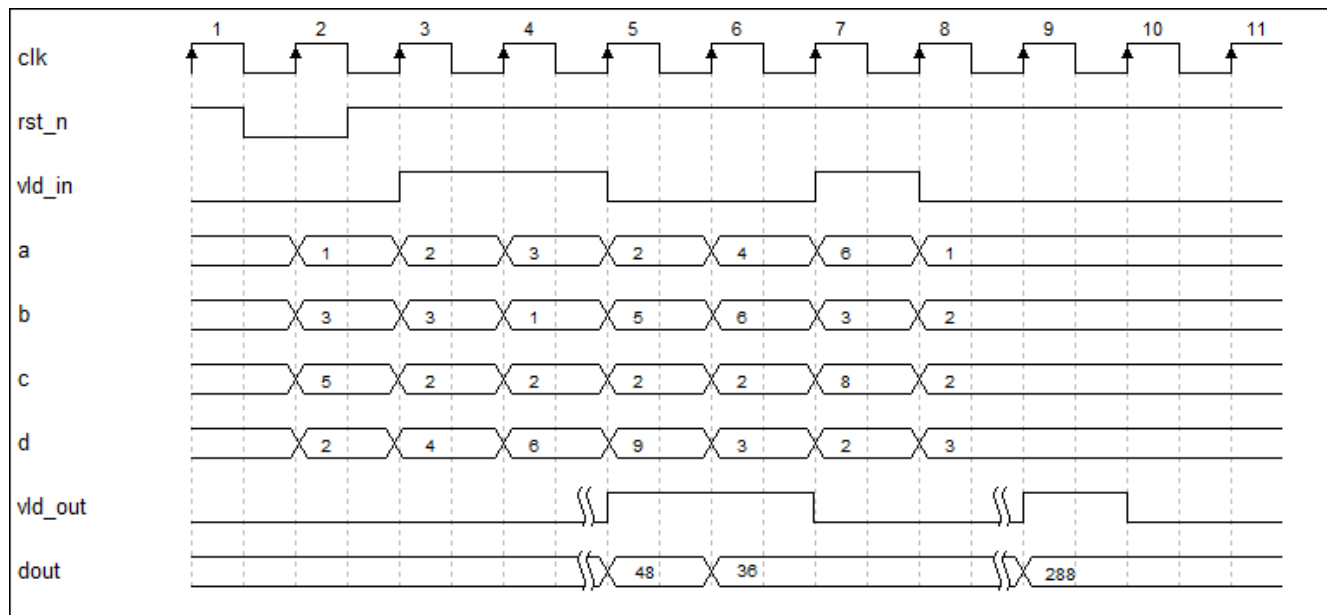- 1、 内容：流水线设计的方法实现 4 输入的乘法运算；
- 2、 要求：
 - a 不能用乘法器，要用加法器和选择器来代替；
 - b 寄存器之间至多只(一个加法器+一个选择器)；
 - c 流水线级数不限定；
 - d 要求能连续运算。



TimeGen

二、设计思路

1. 设计时要从输出信号倒推，现有条件不能直接得到的信号，先假设信号再设计；
2. 一个一个信号设计，逐个击破

三、设计思路—如何代替乘法器？

1. 如何用加法器和选择器代替乘法器？
2. 回顾下小学时乘法是如何一步一步计算，例如114*204（十进制），1101*1001（二进制）

$$\begin{array}{r} 114 \\ \times 204 \\ \hline 456 \\ 000 \\ 228 \\ \hline 23256 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 1001 \\ \hline 1101 \\ 0000 \\ 0000 \\ 1101 \\ \hline 1110101 \end{array}$$


三、设计思路

1. $a * b = a * b[0] + (a \ll 1) * b[1] + (a \ll 2) * b[2] + (a \ll 3) * b[3]$


2. $a * b[0] + \{a, 1'b0\} * b[1] + \{a, 2'b0\} * b[2] + \{a, 3'b0\} * b[3]$

3. $(b[0]?a:0) + (b[1]? \{a, 1'b0\} : 0) + (b[2]? \{a, 2'b0\} : 0) + (b[3]? \{a, 3'b0\} : 0)$

三、设计思路

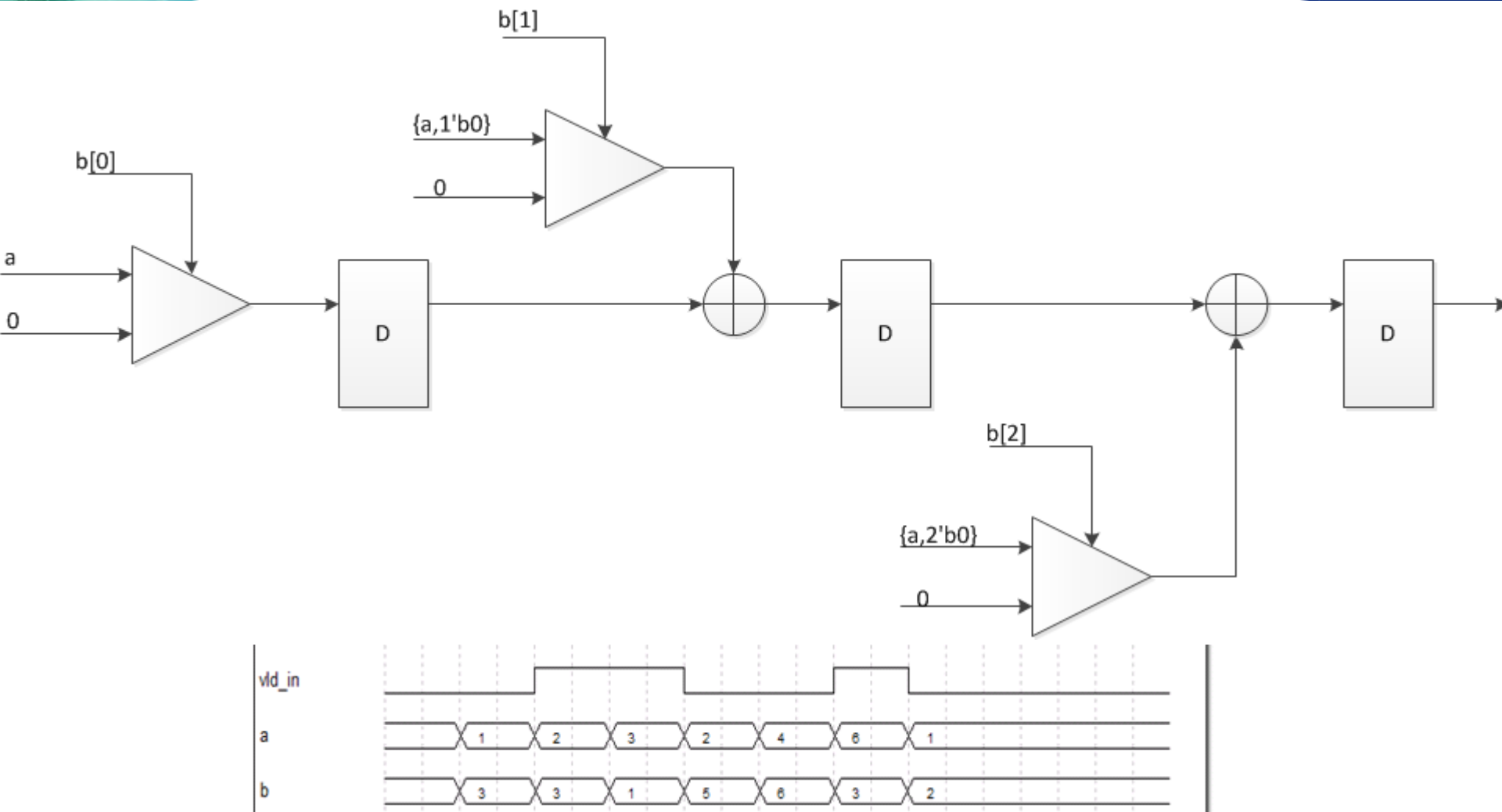

三、设计思路

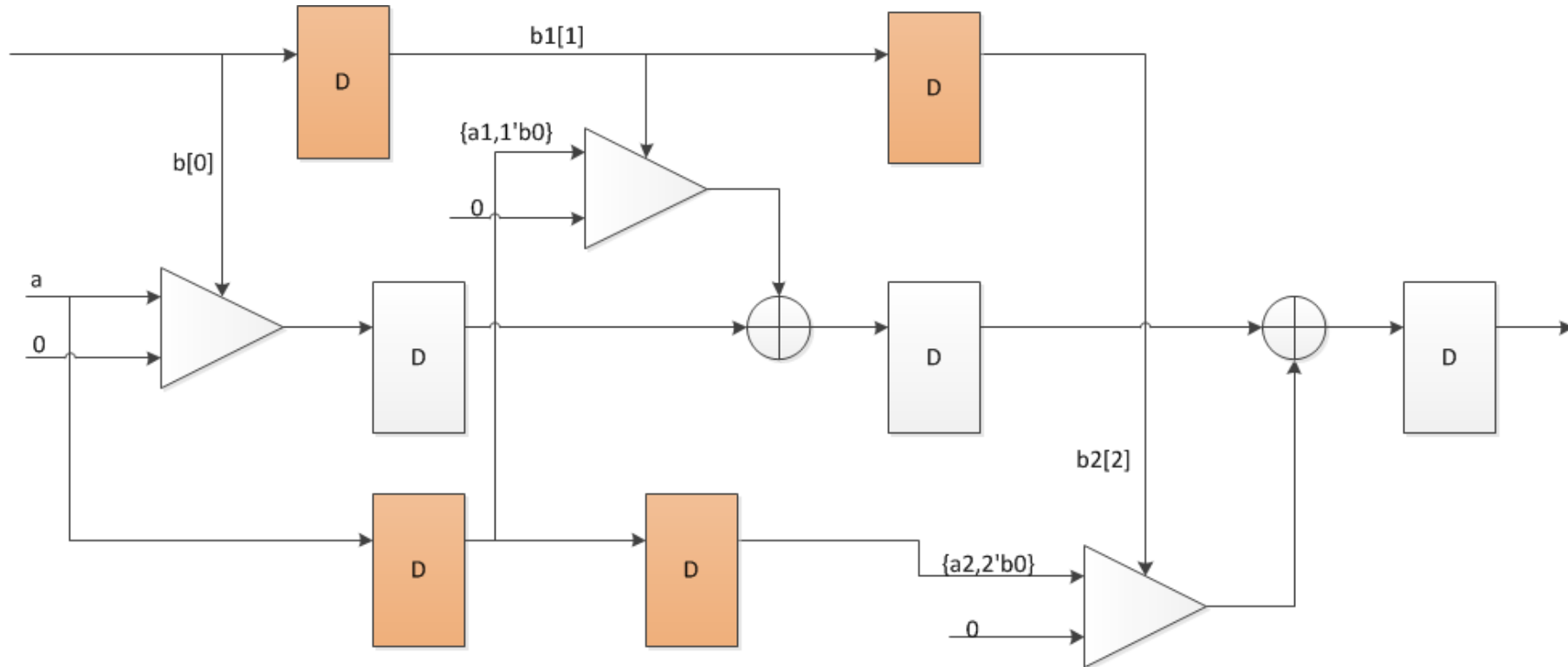

三、设计思路—vld_out

1. 请根据从输入数据到最后得到结构，需要多少拍，从而得到vld_out

三、设计思路—1个乘法器代码

1. 缓存数据

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(rst_n==1'b0)begin
        a1 <= 0;
        a2 <= 0;
        a3 <= 0;
    end
    else begin
        a1 <= a;
        a2 <= a1;
        a3 <= a2;
    end
end

always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(rst_n==1'b0)begin
        b1 <= 0;
        b2 <= 0;
        b3 <= 0;
    end
    else begin
        b1 <= b[3:1];
        b2 <= b1[2:1];
        b3 <= b2[1];
    end
end
end
```

三、设计思路—1个乘法器代码

第一和第二个步骤

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(rst_n==1'b0)begin
        sum1 <= 0;
    end
    else if(b[0]) begin
        sum1 <= a;
    end
    else begin
        sum1 <= 0;
    end
end

always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(rst_n==1'b0)begin
        sum2 <= 0;
    end
    else begin
        sum2 <= sum1 + ((b1[0])?({a1,1'b0}):0);
    end
end
```

三、设计思路—1个乘法器代码

第三和第四个结果

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(rst_n==1'b0)begin
        sum3 <= 0;
    end
    else begin
        sum3 <= sum2 + ((b2[0])?({a2,2'b0}):0);
    end
end


always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(rst_n==1'b0)begin
        sum4 <= 0;
    end
    else begin
        sum4 <= sum3 + ((b3[0])?({a3,3'b0}):0);
    end
end
```

三、设计思路

1. 按同样的思路，补充完剩余代码
2. 模块复用的思想

三、设计思路—模块复用

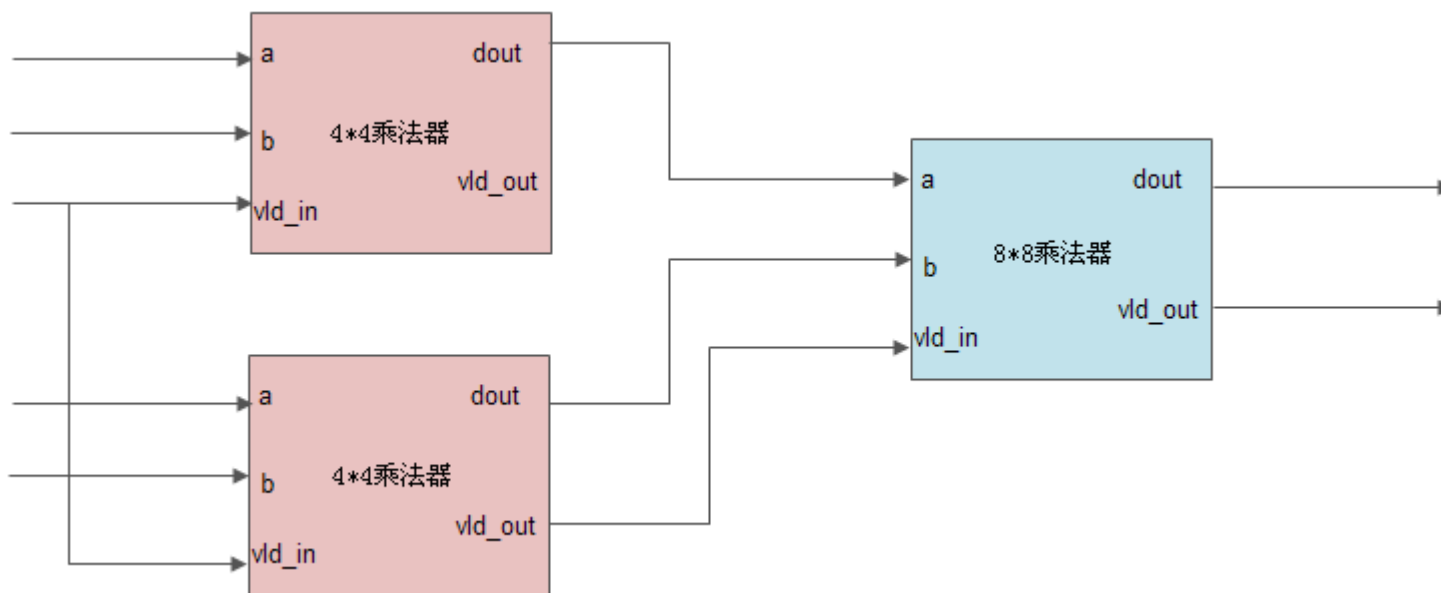1. 本练习需要用到3个乘法器，其中两个是4*4的乘法器，另一个是8*8的乘法器
2. 4*4的乘法器是相同的，因此要想到提高效率
3. 将前面的4*4乘法器设计为一个module，则可以例化来实现



三、设计思路—模块复用

1. 本练习需要用到3个乘法器，其中两个是4*4的乘法器，另一个是8*8的乘法器
2. 4*4的乘法器是相同的，因此要想到提高效率
3. 将前面的4*4乘法器设计为一个module，则可以例化来实现
4. Module的划分原则：功能明确，通过例化复用能提高效率。因为不宜过大或过小。
5. 4*4乘法器和8*8乘法器功能相同，能不能设计为一个module呢？答案当然是可以！通过参数例化来实现。（此处较复杂，先不详细讲。有兴趣的同学可以先研究，提示：用generate的方法）



QQ群: 97925396

官 网: <http://www.mdy-edu.com>

淘 宝: <http://mdy-edu.taobao.com>



Thank You !

